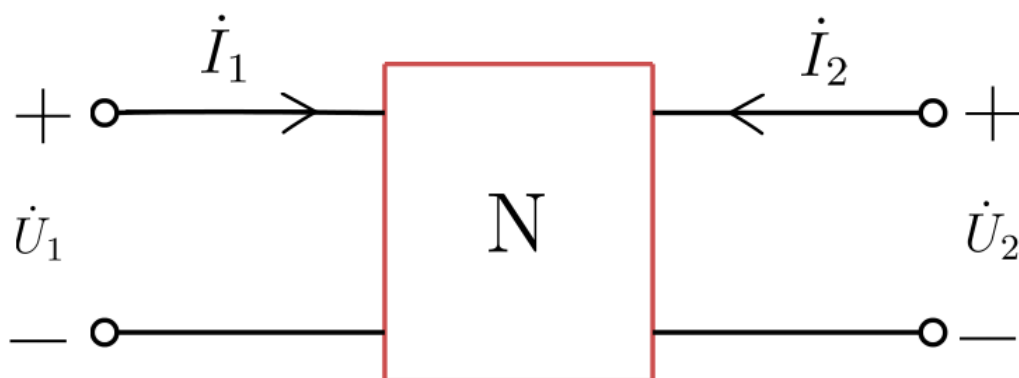



## 12-2 二端口的方程和参数

二端口网络有**两个电压**和**两个电流**,



为了体现二端口网络的电压电流关系, 需要定义相应的参数。

**Z参数**   **Y参数**   **H参数**   **T参数**

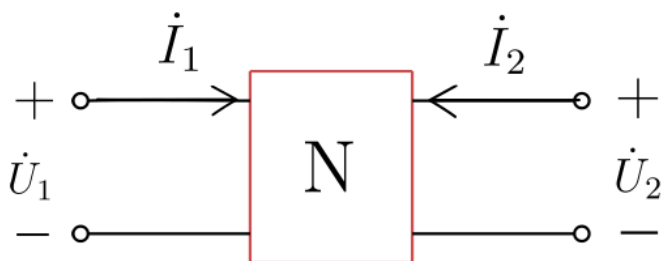


**Z参数**   用二端口电流表示二端口电压

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \text{ 称为 } Z \text{ 参数。}$$

Z参数又称为开路阻抗参数。这是因为, 若要求出  $Z_{11}$ ,

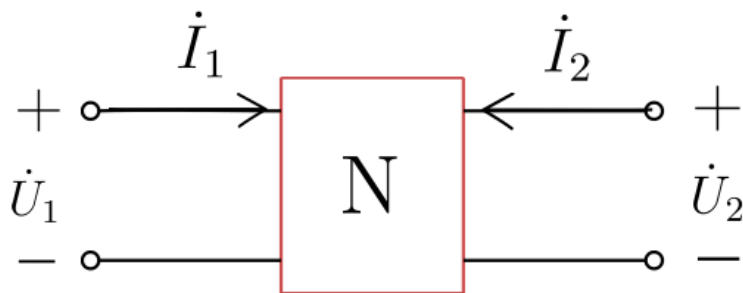可令  $\dot{I}_2 = 0$  (端口2开路)  $Z_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}$  (阻抗)




**Y参数** 用二端口电压表示二端口电流。

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \text{ 称为 } Y \text{ 参数}$$

Y参数又称短路导纳参数。这是因为，若要求  $Y_{11}$ ,

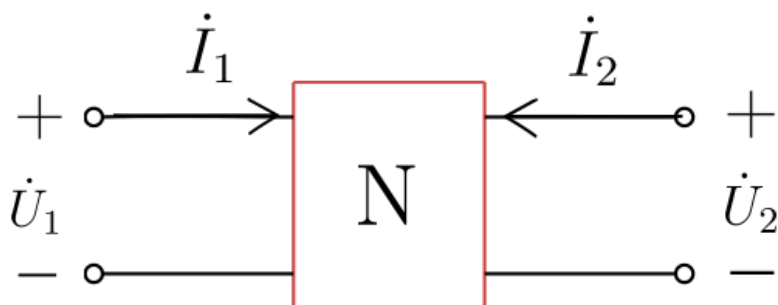可令  $\dot{U}_2 = 0$  (端口2短路)  $Y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}$  (导纳)




**H参数** 用  $\dot{I}_1, \dot{U}_2$  表示  $\dot{U}_1, \dot{I}_2$

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \text{ 称为混合参数。}$$

为什么叫混合参数，只要看上述方程有多难记就明白了。

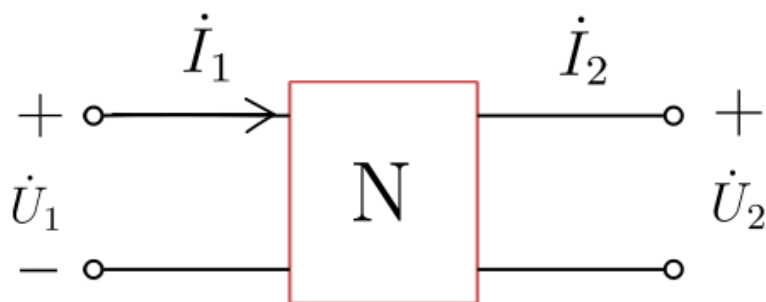

**T参数** 用端口2的电压电流表示端口1的电压电流。

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= A\dot{U}_2 + B(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 &= C\dot{U}_2 + D(-\dot{I}_2) \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$


$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

为什么叫传输参数？

是因为T参数体现了二端口左右两侧电压电流的传输关系。

$-\dot{I}_2$  中的负号相当于将  $\dot{I}_2$  反方向，这样更能体现传输的作用。

## 二端口网络参数的求解方法

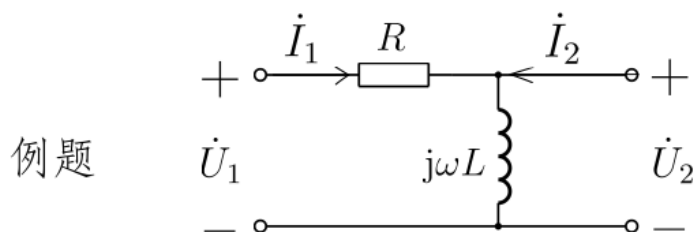

求二端口网络的Z参数和T参数。

$$\dot{U}_1 = R\dot{I}_1 + \dot{U}_2$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_2}{j\omega L} + \frac{1}{j\omega L}(-\dot{I}_2)$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$

$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_1 = R \left[ \frac{\dot{U}_2}{j\omega L} + \frac{1}{j\omega L}(-\dot{I}_2) \right] + \dot{U}_2$$

$$\dot{U}_1 = R\dot{I}_1 + j\omega L(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$

$$= (R + j\omega L)\dot{I}_1 + j\omega L\dot{I}_2 \quad \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2$$

$$= \left( \frac{R}{j\omega L} + 1 \right) \dot{U}_2 + \frac{R}{j\omega L}(-\dot{I}_2)$$

$$Z = \begin{bmatrix} R + j\omega L & j\omega L \\ j\omega L & j\omega L \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \frac{R}{j\omega L} + 1 & \frac{R}{j\omega L} \\ \frac{1}{j\omega L} & \frac{1}{j\omega L} \end{bmatrix}$$

先列写电压电流方程，再整理方程为所求参数对应的方程。