

8-3 互感的去耦等效

计算含有耦合电感电路有两种方法：


- ① 直接对含有耦合电感的电路采用支路电流法或回路法。
- ② 将含有耦合电感的电路通过去耦等效，化成无耦合电感的电路。

1. 耦合电感串联的去耦等效


① 顺接串联

$$\begin{aligned} u &= R_1 i + L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + R_2 i \\ &= (R_1 + R_2) i + (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt} \\ &= Ri + L \frac{di}{dt} \end{aligned}$$
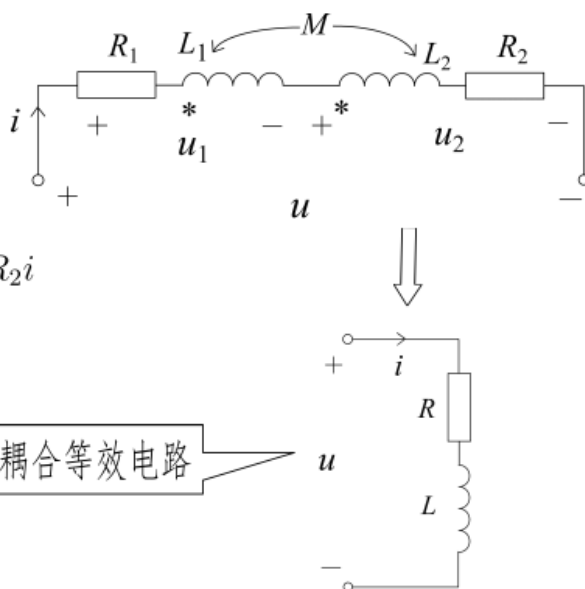
$$R = R_1 + R_2 \quad L = L_1 + L_2 + 2M$$



② 反接串联

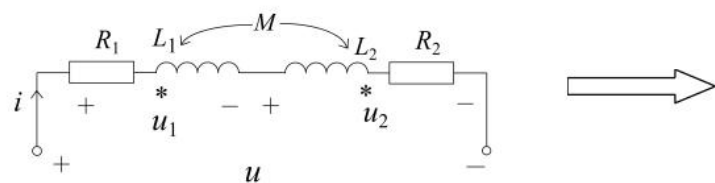

$$\begin{aligned} u &= R_1 i + L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + R_2 i \\ &= (R_1 + R_2) i + (L_1 + L_2 - 2M) \frac{di}{dt} = Ri + L \frac{di}{dt} \end{aligned}$$


$$R = R_1 + R_2 \quad L = L_1 + L_2 - 2M$$

互感的测量方法：


顺接一次，反接一次，就可以测出互感： $M = \frac{L_{\text{顺}} - L_{\text{反}}}{4}$

在正弦激励下：


(a) 顺接

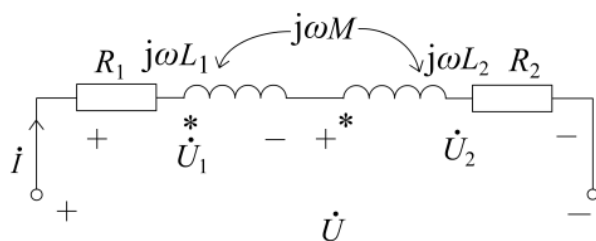

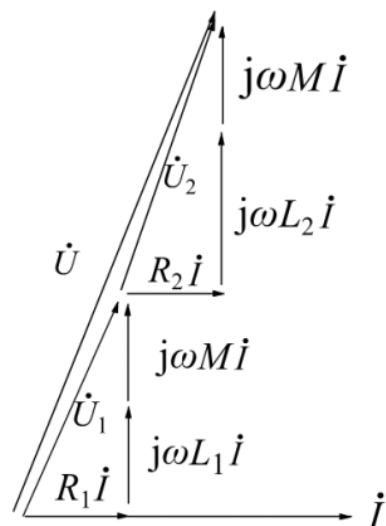
$$\dot{U} = (R_1 + R_2)\dot{I} + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)\dot{I}$$



(b) 反接

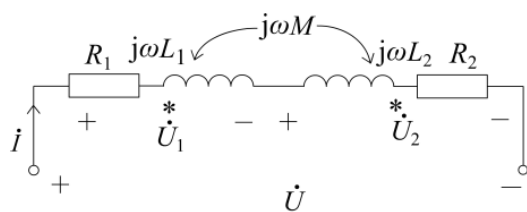
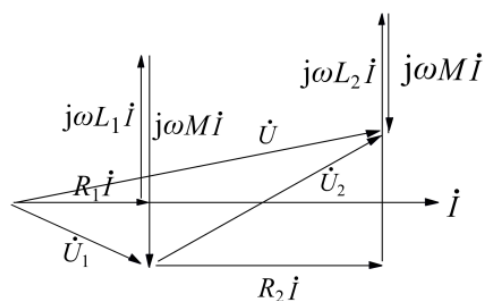
$$\dot{U} = (R_1 + R_2)\dot{I} + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)\dot{I}$$



2. 耦合电感并联的去耦等效

①同侧并联


$$u = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$


$$i = i_1 + i_2$$

解得 u, i 的关系 $u = \frac{(L_1 L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{di}{dt}$

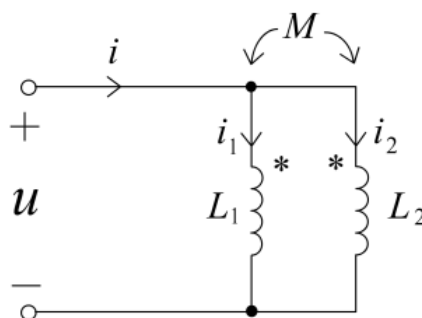等效电感: $L_{eq} = \frac{(L_1 L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 - 2M} \geq 0$



去耦合等效电路

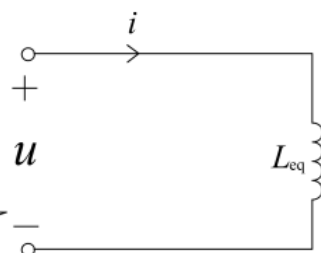

②异侧并联


$$u = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$u = L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

$$i = i_1 + i_2$$


解得 u, i 的关系 $u = \frac{(L_1 L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 + 2M} \frac{di}{dt}$

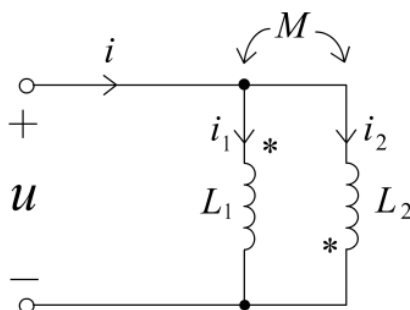等效电感: $L_{eq} = \frac{(L_1 L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 + 2M} \geq 0$



3. 耦合电感的T型等效

① 同名端为共端的T型去耦等效

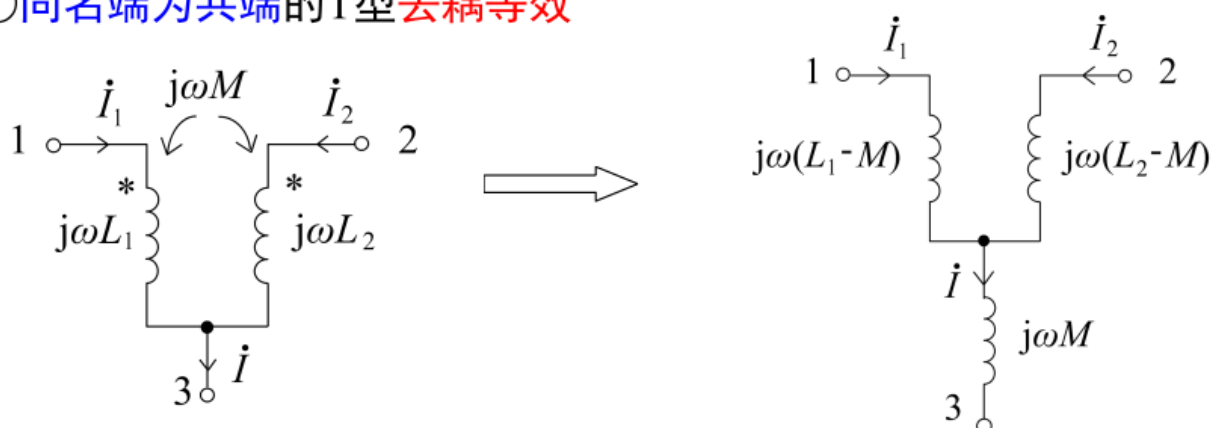


$$\dot{U}_{13} = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = j\omega (L_1 - M) \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}$$

$$\dot{U}_{23} = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 = j\omega (L_2 - M) \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$$

② 异名端为共端的T型去耦等效

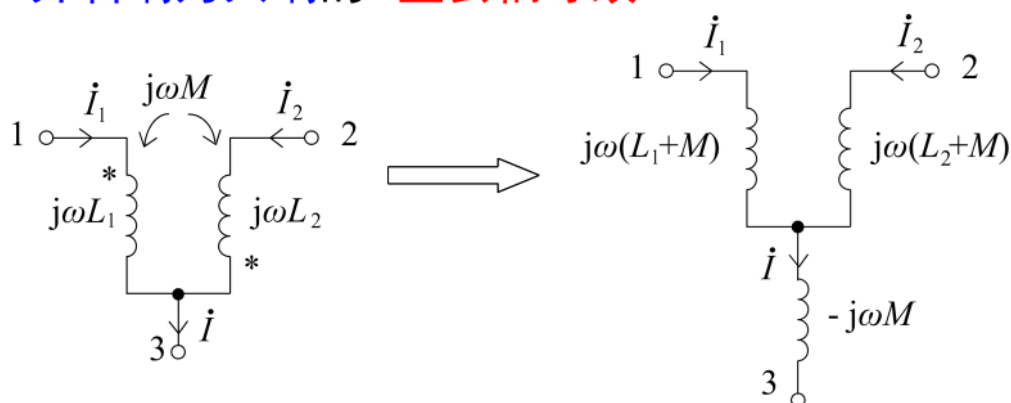


$$\dot{U}_{13} = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = j\omega (L_1 + M) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}$$


$$\dot{U}_{23} = j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = j\omega (L_2 + M) \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$$

例题1:

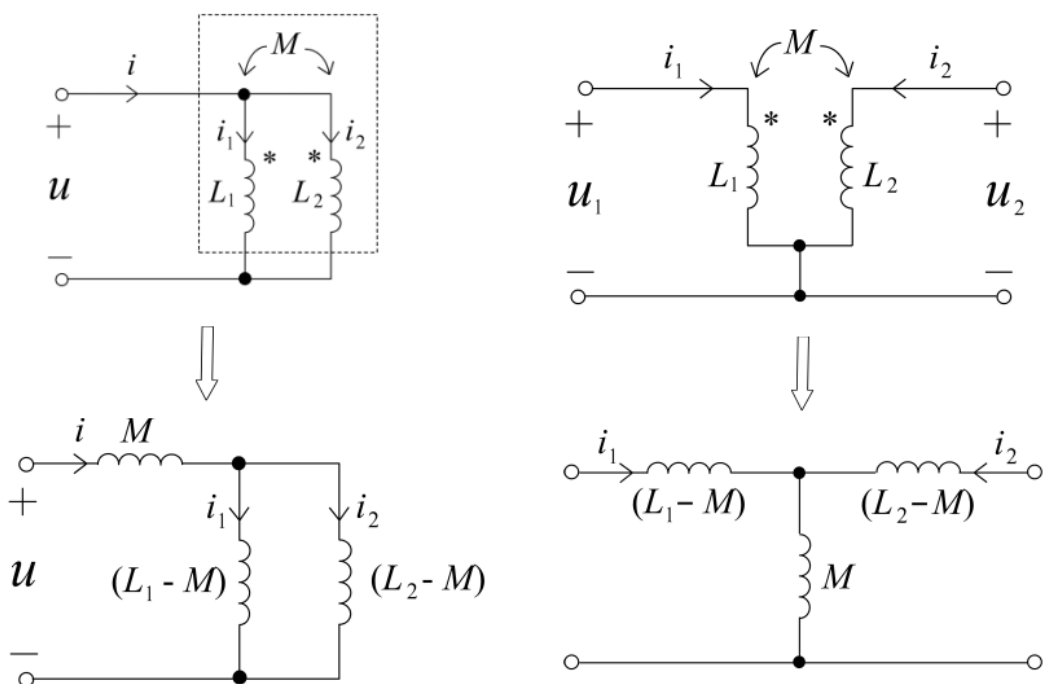

4. 受控源等效电路

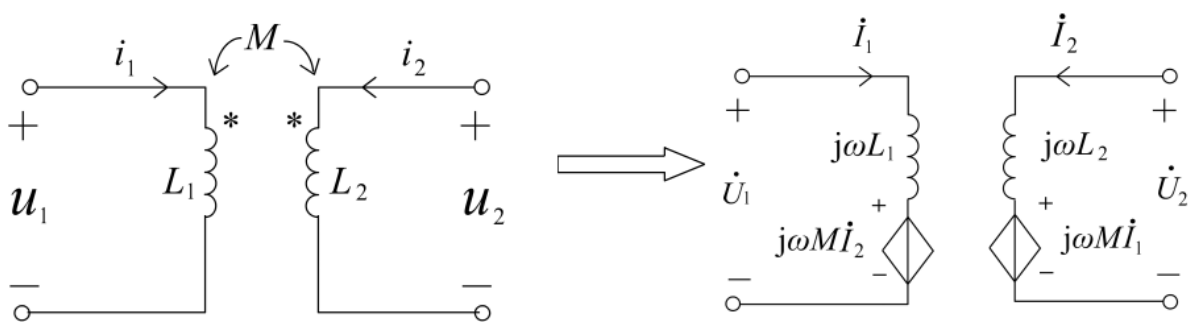

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1$$